

计算机组成原理

阵列乘法器、阵列除法器、定点运算器

王浩宇,教授

haoyuwang@hust.edu.cn

<https://howiepku.github.io/>

本节内容

■ 阵列乘法器

- 不带符号阵列乘法器
- 带符号阵列乘法器（间接补码乘法电路）

■ 阵列除法器

- 可控加法/减法(CAS)单元
- 不恢复余数的阵列除法器

■ 定点运算器的组成

阵列乘法器

- 在早期的计算机中为了简化硬件结构，采用串行的1位乘法方案，即多次执行“加法-移位”操作来实现。
 - 这种方法不需要很多器件
 - 但串行方法太慢，不能满足对高速乘法的要求
- 阵列乘法器
 - 乘法运算大概占全部算数运算的1/3
 - 高速乘法部件在速度和效率上都是十分必要

原码并行乘法

■ 不带符号的阵列乘法器

- 设有两个不带符号的二进制整数：

$$A = a_{m-1} \cdots a_1 a_0 ; \quad B = b_{n-1} \cdots b_1 b_0$$

- 它们的数值分别为a和b，即

$$a = \sum_{i=0}^{m-1} a_i 2^i \quad b = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j$$

- A、B相乘，产生m+n位乘积P：


$$P = p_{m+n-1} \cdots p_1 p_0$$

- 乘积P 的数值为




$$p = ab = \left(\sum_{i=0}^{m-1} a_i 2^i \right) \left(\sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j \right) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} (a_i b_j) 2^{i+j} = \sum_{k=0}^{m+n-1} p_k 2^k$$

两个无符号数据的并行乘法电路

$m \times n$ 位不带符号的阵列乘法器逻辑框图

 


5×5位不带符号阵列乘法器电路

   

不带符号阵列乘法器电路

- $N \times N$ 位阵列乘法器，需要？个全加器和？个与门

$n(n-1)$ 个全加器和 n^2 个与门

 

- $N \times N$ 位阵列乘法器，总的乘法时间为？

$$T_m = T_a + (n-2) \cdot 6T + 5T + (n-2) \cdot 2T + 3T = (8n-6)T$$

最长延迟路径？

带符号的阵列乘法器

■带符号原码的乘法：

- 设有两个 $n+1$ 位带符号的二进制整数：

$$A = a_n \cdots a_1 a_0; \quad B = b_n \cdots b_1 b_0$$

- 乘积 $A*B = (a_n \oplus b_n) (a_{n-1} \cdots a_1 a_0 * b_{n-1} \cdots b_1 b_0)$

■带符号数的阵列乘法器电路：

- 在无符号数的阵列乘法器的基础上完成
- 使用3个**求补器**，分别用对应的符号位控制
 - 2个算前求补器：将乘数真值的绝对值送入运算器
 - 1个算后求补器：将**负的乘积**的真值求出补码表示
- 称为**间接补码乘法电路**

对2求补电路的原理

- 设有两个 $n+1$ 位带符号补码：

$$A = a_n \cdots a_1 a_0 ; \quad B = b_n \cdots b_1 b_0$$

- 采用原码乘法电路计算 $A*B$

- 符号位不参与运算，只用于确定结果的符号；
 - 数据位要取绝对值参与运算：

正数——不变； 负数——各位取反，末位加1

- 对2求补电路：

- 数据举例：


	1010		
$[-2]_{\text{补}} = 1110$	$[-3]_{\text{补}} = 1101$	$[-6]_{\text{补}} = 1010$	
$[+2]_{\text{补}} = 0010$	$[+3]_{\text{补}} = 0011$	$[+6]_{\text{补}} = 0110$	

- 两相反数的补码特征：

自右向左，第一个“1”的右侧所有数据位，均相同
左侧所有数据位，均相反

对2求补器电路逻辑

- 采用按位扫描技术来执行求补操作
- E为控制信号线，可由数据a的符号位来控制

 


对二求补器电路

逻辑表达式

$$C_{-1}=0,$$

$$C_i = a_i + C_{i-1}$$

 
$$a_i^* = a_i \oplus EC_{i-1}, 0 \leq i \leq n$$



- 利用符号位来作为控制信号
 - 当控制信号线E为“1”时,启动对2求补的操作
 - 当控制信号线E为“0”时,输出将和输入相等
- 用这种对2求补器来转换一个 $(n + 1)$ 位带符号的数,所需的总时间延迟为?

$$t_{TC} = n \cdot 2T + 5T = (2n + 5)T$$

间接补码乘法电路

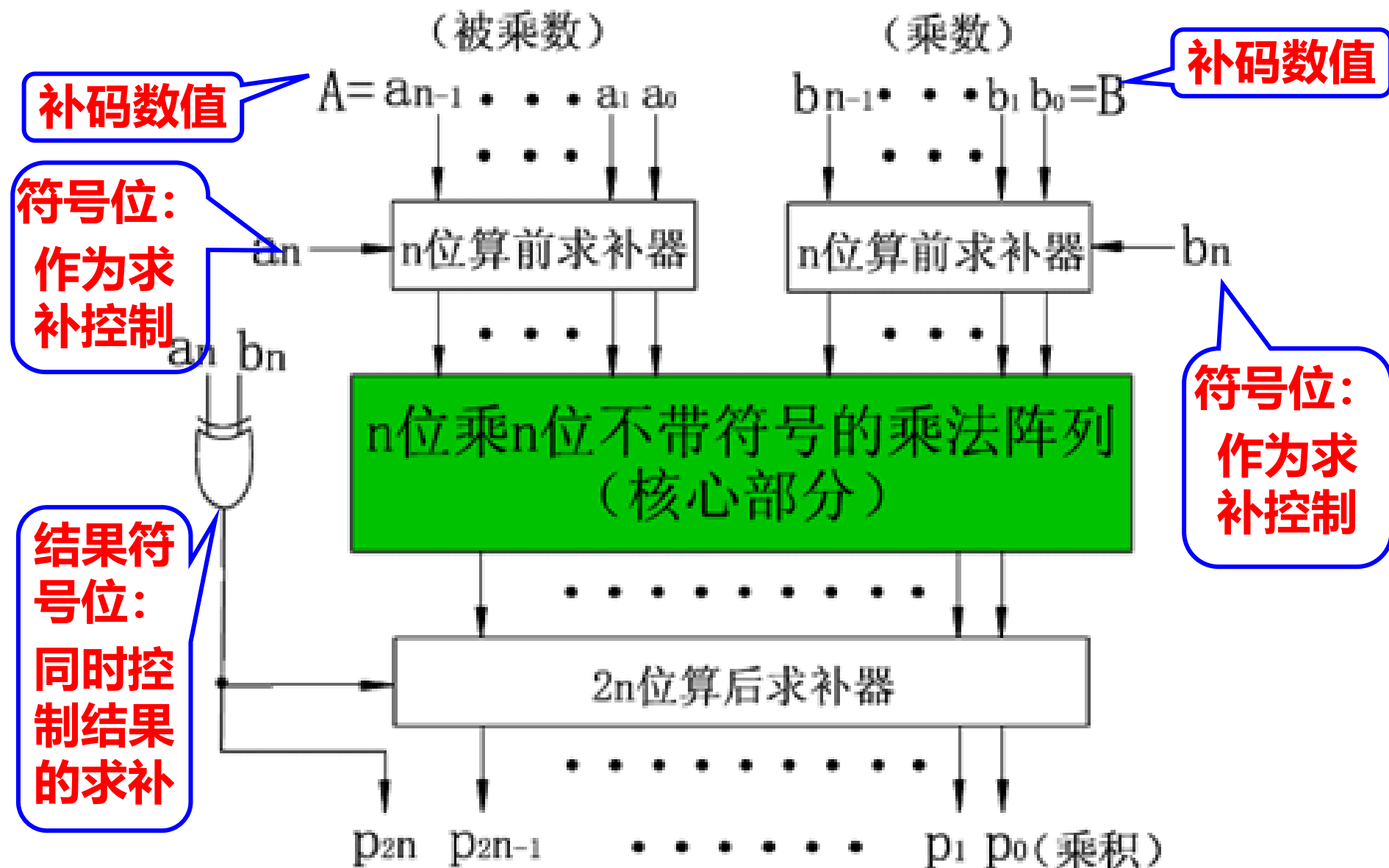

例 设 $x = +15$, $y = -13$, 用带求补器的补码阵列乘法器求出乘积 $x \cdot y = ?$

设最高位为符号位, 输入数据用5位补码表示:

$$[x]_{\text{补}} = 01111 \quad [y]_{\text{补}} = 10011$$

符号位单独运算: $x_f \oplus y_f = 0 \oplus 1 = 1$

算前求补器输出: $|x| = 1111$, $|y| = 1101$

乘法阵列输出:

$$|x| \times |y| = 1100 \ 0011$$

乘积符号位为1, 则算后求补器输出为00111101

所以, $[x \times y]_{\text{补}} = 1 \ 00111101$, $x \times y = (-195)_{10}$

十进制数验证: $15 \times (-13) = (-195)_{10}$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & & 1 & 1 & 1 & 1 & & \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & & & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

[例] 设 $x = -15$, $y = -13$, 用带求补器的补码阵列乘法器求出乘积 $x \times y = ?$

设最高位为符号位, 输入数据用5位补码表示:

$$[x]_{\text{补}} = 10001 \quad [y]_{\text{补}} = 10011$$

符号位单独运算: $x_f \oplus y_f = 1 \oplus 1 = 0$

算前求补器输出: $|x| = 1111$, $|y| = 1101$

乘法阵列输出:

$$|x| \times |y| = 1100 \ 0011$$

乘积符号位为0, 则算后求补器输出为11000011

所以, $[x \times y]_{\text{补}} = 0 \ 11000011$, $x \times y = (+195)_{10}$

十进制数验证: $(-15) \times (-13) = (+195)_{10}$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \times & & & & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & & 1 & 1 & 1 & 1 & & \\
 + & 1 & 1 & 1 & 1 & & & \\
 \hline
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

本节内容

- **阵列乘法器**
 - 不带符号阵列乘法器
 - 带符号阵列乘法器（间接补码乘法电路）
- **阵列除法器**
- **定点运算器的组成**

并行除法器

- 并行除法器也称阵列除法器
- 并行除法器的类型
 - 恢复余数阵列除法器
 - 不恢复余数阵列除法器（采用加减交替法原理）
 - 基本元件：可控加法/减法(CAS)单元
 - 补码阵列除法器

回顾：多位二进制数据加法/减法器

■ 将减法转换成加法


- $[A]_{\text{补}} - [B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$

■ 由 $[B]_{\text{补}}$ 求 $[-B]_{\text{补}}$


- $[B]_{\text{补}}$ 求各位取反，末位加1；

■ 将加减法电路合二为一

 - 使用异或运算；
- 当 $M=0$ 时， $B_i' = B_i$
- 当 $M=1$ 时， $B_i' = \neg B_i$ ；



可控加法/减法(CAS)单元

 

(a) 可控加法/减法(CAS)单元的逻辑图

- 用于加减交替法的除法器中;
- 由控制端P选择运算类型:
 - P=0, 作加法运算
 - P=1, 作减法运算
- 核心: 全加器
 - 四个输入
 - 被加/减数 A_i 、加/减数 B_i 、低位进/借位 C_i 、控制端P
 - 四个输出
 - 加/减数 B_i 、当位和/差 S_i 、向高位的进/借位 C_{i+1} 、控制端P

可控加法/减法(CAS)单元

CAS单元的输入与输出的关系可用如下一组逻辑方程来表示:

$$S_i = A_i \oplus (B_i \oplus P) \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i + C_i) \cdot (B_i \oplus P) + A_i C_i$$

- 当 $P=0$ 时, 即是我们熟悉的一位全加器(FA)的公式:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i B_i + B_i C_i + A_i C_i$$

- 当 $P=1$ 时, 则得求差公式:

$$S_i = A_i \oplus \bar{B}_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i \bar{B}_i + \bar{B}_i C_i + A_i C_i$$

其中 $\bar{B}_i = B_i \oplus 1$ 。

在减法情况下:


输入 C_i 称为借位输入, 而 C_{i+1} 称为借位输出。

不恢复余数的阵列除法器

在不恢复余数的除法阵列中：

- 当余数为正时 ($r_i \geq 0$), 商 “1”, 下次做减法运算, 减法是用2的补码运算来实现的, 此时
$$[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}};$$
- 当余数为负时 ($r_i < 0$), 商 “0”, 下次做加法运算;
- 每次运算完成后要将余数左移一位, 再与除数做加或减运算;
- 商的符号由两数的符号按位相加求得。

不恢复余数的阵列除法器

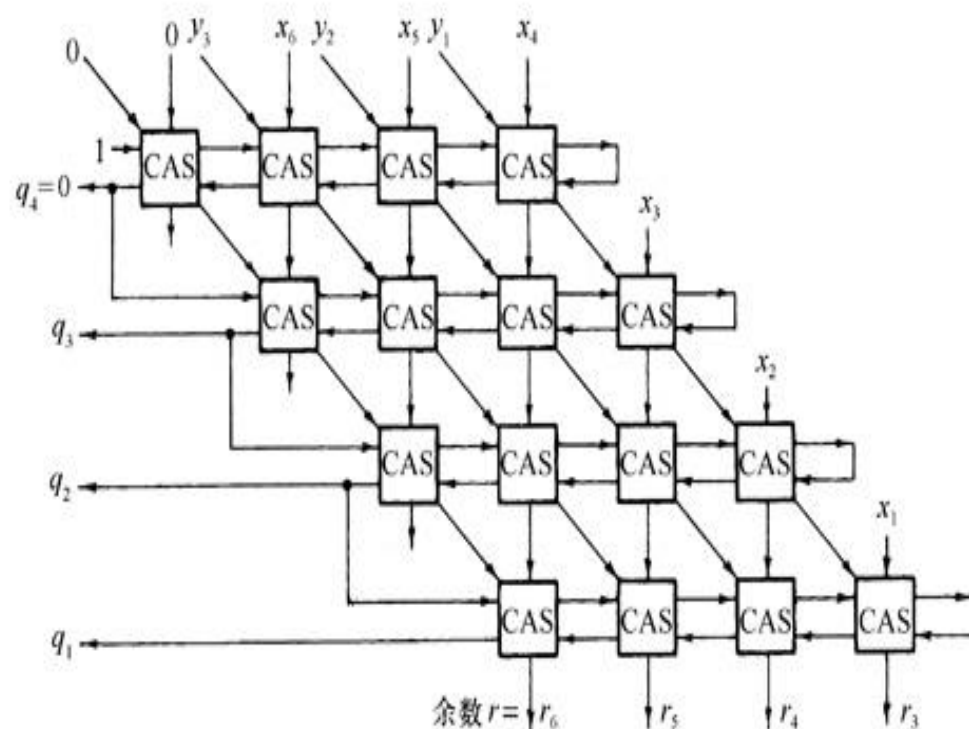

(b) 4 位除 4 位阵列除法器

- 被除数 $x=0. x_6x_5x_4x_3x_2x_1$
 - 通过顶部一行和最右边对角线输入
- 除数 $y=0. y_3y_2y_1$
 - 沿对角线方向输入
 - 逐行右移
- 商 $q=0. q_3q_2q_1$
 - 每次的加/减运算中产生
- 余数 $r=0. 00r_6r_5r_4r_3$
 - 由最后一行产生

本节内容

- 阵列乘法器
 - 不带符号阵列乘法器
 - 带符号阵列乘法器（间接补码乘法电路）
- 阵列除法器
- 定点运算器的组成

定点运算器的组成

- 逻辑运算
- 多功能算术/逻辑运算单元ALU
- 先行进位ALU
- 内部总线
- 定点运算器的基本结构

定点运算器的组成

■ 基本组成包括：


- **算术逻辑运算单元ALU**：核心部件
- **数据缓冲寄存器**：用来存放参与计算的数据及运算结果，只对硬件设计者可见，即只被控制器硬件逻辑控制或微程序所访问
- **通用寄存器堆**：用于存放程序中用到的数据，它可以被软件设计者所访问。
- **内部总线**：用于连接各个部件的信息通道。
- 其他可选电路

■ 设计定点运算器，如何确定各部件的功能和组织方式是关键

- 指令系统
- 机器字长
- 机器数及其运算原理
- 体系结构


一位二进制数据的全加器的逻辑结构（回顾）

 - 全加运算的真值表如右所示：
- 两个输出端的逻辑表达式
 - $S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$
 - $C_{i+1} = A_i B_i + B_i C_i + C_i A_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i$
 - 全加器逻辑结构：




输入			输出	
A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

行波进位加法器（回顾）

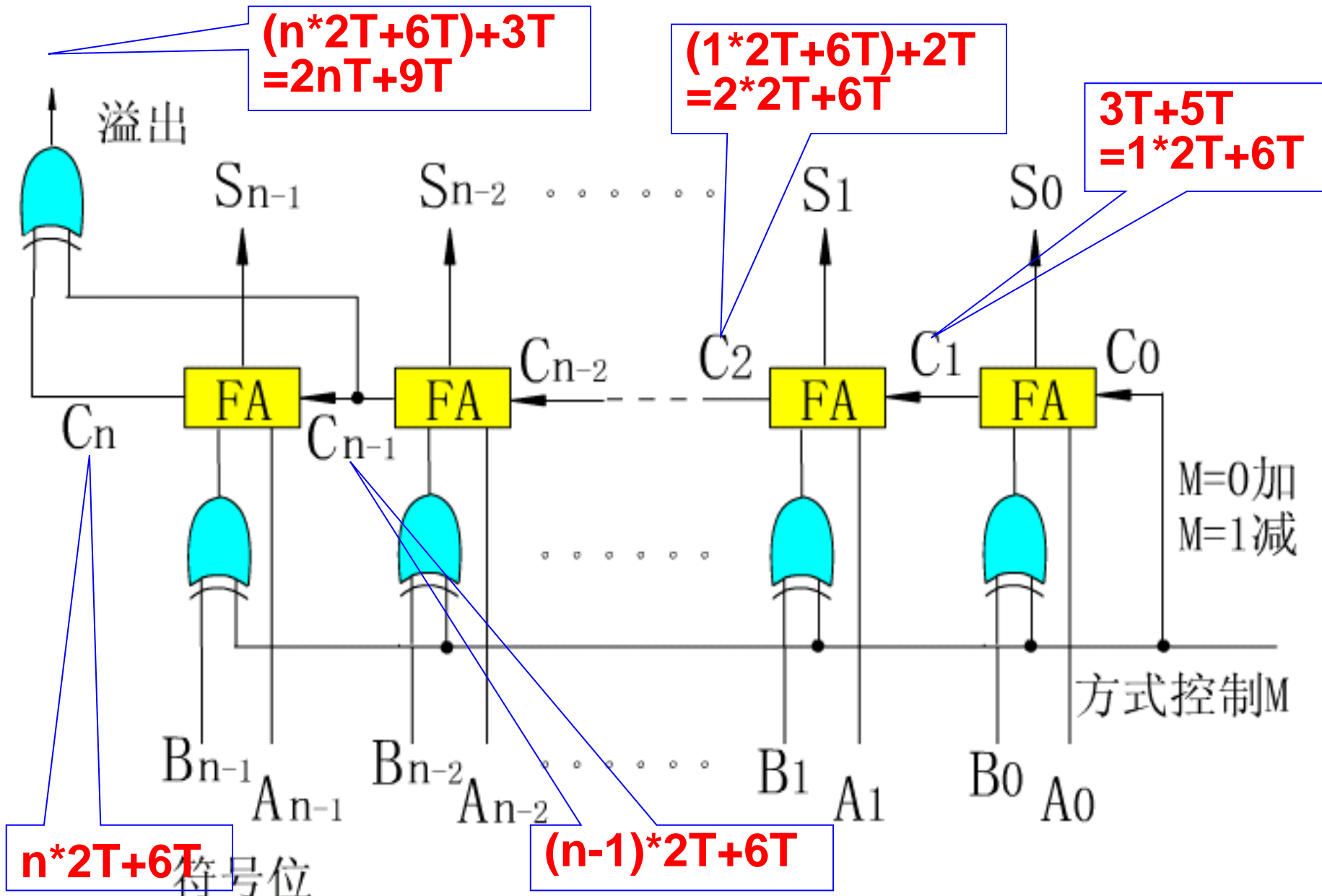

行波进位加法器

- 特点：各位同时相加
- 串行进位

 

- 影响速度的主要因素：进位信号的传递
- 如何改进串行进位延迟长的缺点？

行波进位加法器

- 只能完成加法和减法两种操作，不能完成逻辑操作
- 如何以加法器为核心，通过输入选择逻辑扩展为具有多种算术、逻辑功能的ALU？

多功能算术/逻辑运算单元 ALU (arithmetic logic unit)

- 多功能算术/逻辑运算单元ALU，本节介绍**74LS181**
- **74LS181**: The first complete ALU on a single chip, it was used as the arithmetic/logic core in the CPUs of many historically significant minicomputers and other devices.
- Many computer CPUs and subsystems were based on the **74181**
 - NOVA - First widely available 16-bit minicomputer
 - Xerox Alto - The first computer to use the desktop metaphor and graphical user interface (GUI)

多功能算术/逻辑运算单元 ALU

- 如何改进串行进位延迟长的缺点？

先行进位加法器

- 如何以加法器为核心，通过输入选择逻辑扩展为具有多种算术、逻辑功能的ALU？

函数发生器，通过不同的控制参数可以得到不同的组合函数

多功能算术/逻辑运算单元ALU


- 通过改变其输入端 A_i 和 B_i 来实现算术运算和逻辑运算功能。怎样实现？
 - 基本思想：一位全加器FA的逻辑表达式：

$$F_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{n+i}$$

$$C_{n+i+1} = A_i B_i + A_i C_{n+i} + B_i C_{n+i}$$

- 为了实现多种算术逻辑运算，可将 A_i 和 B_i 输入一个函数发生器（进位传递函数和进位产生函数）得到输出 X_i 和 Y_i ，作为一位全加器的输入

ALU的逻辑图与逻辑表达式

 

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{n+i}$$

$$C_{n+i+1} = X_i Y_i + Y_i C_{n+i} + C_{n+i} X_i$$

不同的控制参数可以得到不同的组合函数，因而能够实现多种算术运算和逻辑运算

多功能算术/逻辑运算单元ALU

$X_i Y_i$ 与控制参数和输入量的关系构造如下真值表

S_0	S_1	Y_i	S_2	S_3	X_i
0	0	$\overline{A_i}$	0	0	1
0	1	$\overline{A_i} B_i$	0	1	$\overline{A_i} + B_i$
1	0	$\overline{A_i} \overline{B_i}$	1	0	$\overline{A_i}$
1	1	0	1	1	$\overline{A_i} + \overline{B_i}$

$$Y_i = \overline{S_0} \overline{S_1} \overline{A_i} + \overline{S_0} S_1 \overline{A_i} B_i + S_0 \overline{S_1} \overline{A_i} \overline{B_i}$$

$$X_i = \overline{S_2} \overline{S_3} + \overline{S_2} S_3 (\overline{A_i} + \overline{B_i}) + S_2 \overline{S_3} (\overline{A_i} + B_i) + S_2 S_3 \overline{A_i}$$

多功能算术/逻辑运算单元ALU

进一步化简得到下式

$$\begin{aligned} X_i &= \overline{S_3 A_i B_i + S_2 A_i \overline{B_i}} \\ Y_i &= \overline{A_i + S_0 B_i + S_1 \overline{B_i}} \end{aligned}$$

可以证明: $X_i + Y_i = X_i$


$X_i Y_i = Y_i$

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{n+1}$$

$$C_{n+i+1} = X_i Y_i + Y_i C_{n+1} + C_{n+1} X_i$$

$$\therefore C_{n+i+1} = X_i Y_i + C_{n+1} (Y_i + X_i) = Y_i + C_{n+1} X_i$$

多功能算术/逻辑运算单元ALU

 

例如：

$$S_3 S_2 S_1 S_0 = 0000$$

代入：

$$X_i = \overline{S_3 A_i B_i + S_2 A_i \overline{B_i}} = \overline{0 + 0} = 1$$

$$Y_i = \overline{A_i + S_0 B_i + S_1 \overline{B_i}} = \overline{A_i}$$


$$F_i = Y_i \oplus X_i \oplus C_{n+1} = \overline{A_i} \oplus 1 \oplus C_{n+1} = A_i \text{ (设 } C_{n+1} = 0 \text{)}$$

所以在 $S_3 \sim S_0 = 0000$ 的时候，输出结果为 A_i

- 每种运算只针对1位二进制编码
- 思考：如何设计4位ALU？16位呢？

多功能算术/逻辑运算单元ALU

■ 4位ALU

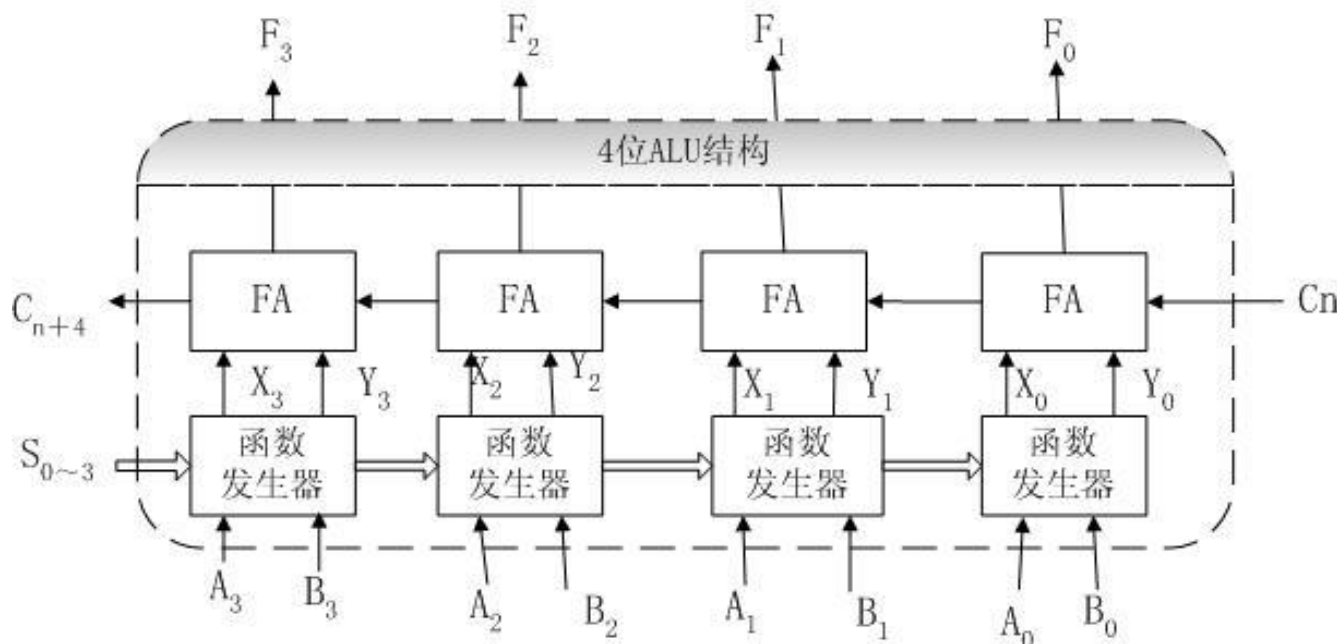

■ 片内是串行进位还是并行进位？

由上图结构中可以看出

$$C_{n+1} = Y_0 + X_0 C_n$$

$$C_{n+2} = Y_1 + X_1 C_{n+1}$$

$$C_{n+3} = Y_2 + X_2 C_{n+2}$$

$$C_{n+4} = Y_3 + X_3 C_{n+3}$$

是串行进位，速度慢，为实现快速ALU，需加以改进

多功能算术/逻辑运算单元ALU

上述片内进位采用串行，具有延时长缺点如何改进？

C_{n+1} 与X、Y有关，而每一位中X、Y的产生是不是同时的？

由于每一位中X、Y的产生是同时的，则可以由下面方法算出并行进位的 C_{n+4}
第0位向第1位的进位公式为

$$C_{n+1} = Y_0 + X_0 C_n \quad (1)$$

其中 C_n 是向第0位（末位）的进位。

第1位向第2位的进位公式为

$$C_{n+2} = Y_1 + X_1 C_{n+1} = Y_1 + Y_0 X_1 + X_0 X_1 C_n \quad (\text{ } C_{n+1} \text{ 用 (1) 式代入})$$

第2位向第3位的进位公式为

$$C_{n+3} = Y_2 + X_2 C_{n+2} = Y_2 + Y_1 X_2 + Y_0 X_1 X_2 + X_0 X_1 X_2 C_n$$

第3位的进位输出（即整个4位运算进位输出）公式为

$$C_{n+4} = Y_3 + X_3 C_{n+3} = Y_3 + Y_2 X_3 + Y_1 X_2 X_3 + Y_0 X_1 X_2 X_3 + X_0 X_1 X_2 X_3 C_n$$

多功能算术/逻辑运算单元ALU

- 为了实现多片（组）ALU之间的先行进位，需要配合电路，称为先行进位发生器（CLA），所以定义G、P两个信号

- 令 $G = Y_3 + Y_2X_3 + Y_1X_2X_3 + Y_0X_1X_2X_3$

$$P = X_0X_1X_2X_3$$


G为进位发生输出

P为进位传送输出


器件： 74181

多功能算术/逻辑运算单元ALU


■ 具有正逻辑和负逻辑两种

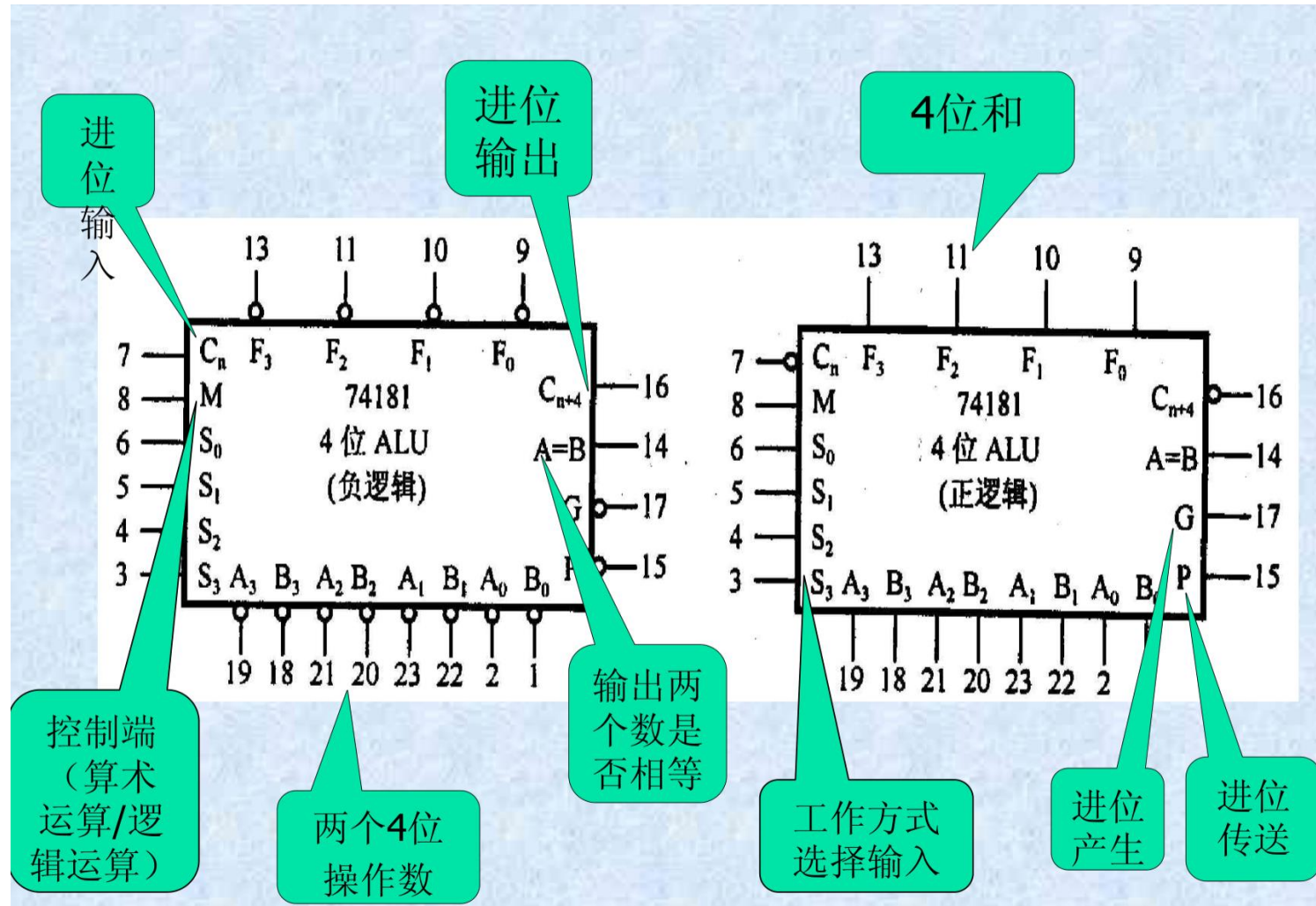


74181ALU逻辑图（总体）

 

74181ALU逻辑图 (1)

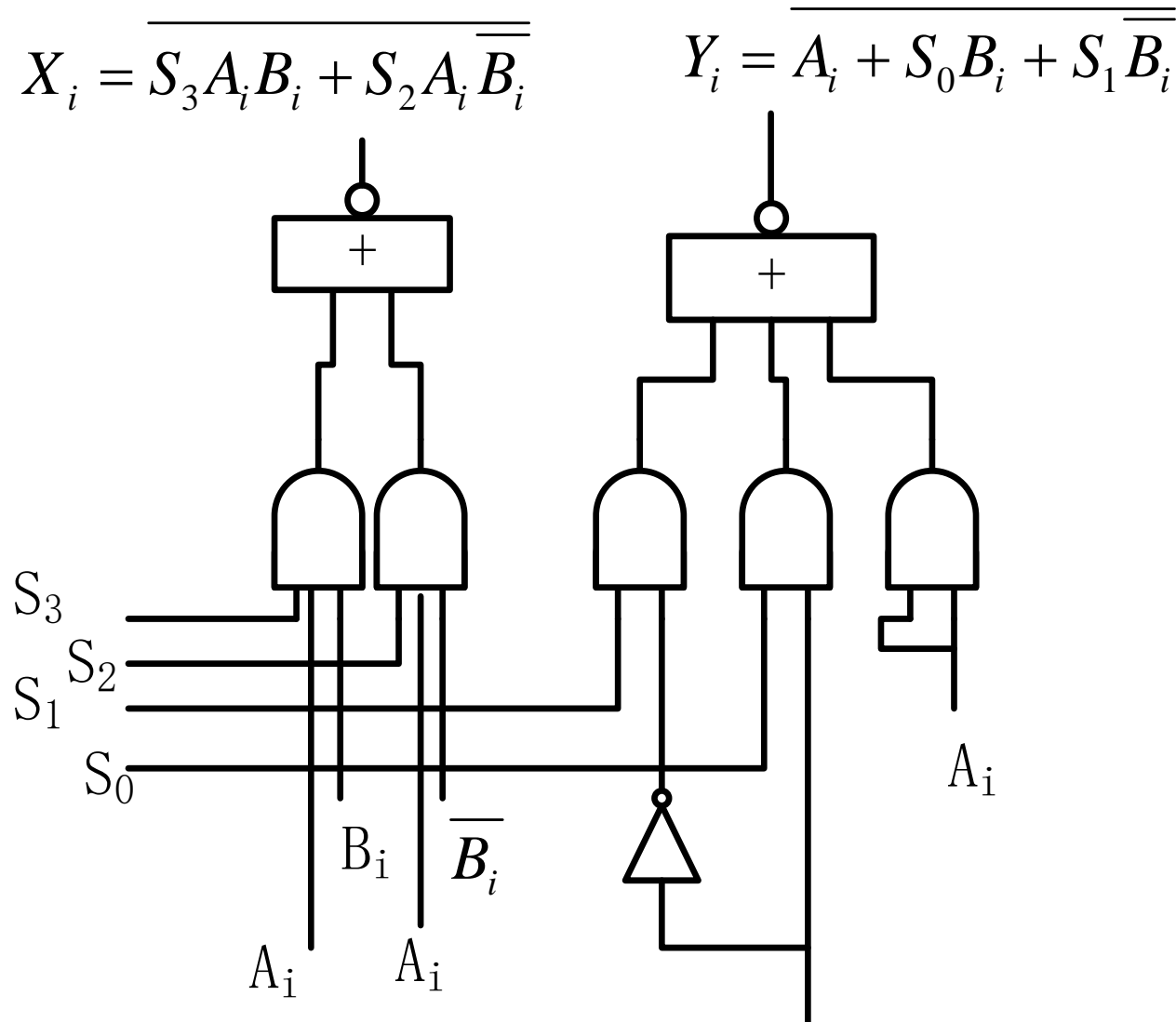


74181ALU逻辑图 (2)

 

74181ALU逻辑图 (3)

$$G = Y_3 + Y_2X_3 + Y_1X_2X_3 + Y_0X_1X_2X_3$$

$$P = X_0X_1X_2X_3$$

 

74181—ALU集成电路芯片

功 能 表				
工作方式选择 输入 $S_3S_2S_1S_0$	负逻辑输入或输出		正逻辑输入或输出	
	逻辑运算 ($M=1$)	算术运算 ($M=0$) ($C_{i1}=0$)	逻辑运算 ($M=1$)	算术运算 ($M=0$) ($C_{i1}=1$)
0000	\overline{A}	A 减 1	\overline{A}	A
0001	\overline{AB}	AB 减 1	$\overline{A+B}$	$A+B$
0010	$\overline{A+B}$	$A\overline{B}$ 减 1	\overline{AB}	$A+\overline{B}$
0011	逻辑 1	减 1	逻辑 0	减 1
0100	$\overline{A+B}$	A 加 ($A+\overline{B}$)	\overline{AB}	A 加 $A\overline{B}$
0101	\overline{B}	AB 加 ($A+\overline{B}$)	\overline{B}	$(A+B)$ 加 $A\overline{B}$
0110	$\overline{A\oplus B}$	A 减 B 减 1	$A\oplus B$	A 减 B 减 1
0111	$A+\overline{B}$	$A+\overline{B}$	$A\overline{B}$	$A\overline{B}$ 减 1
1000	\overline{AB}	A 加 ($A+B$)	$\overline{A+B}$	A 加 AB
1001	$A\oplus B$	A 加 B	$\overline{A\oplus B}$	A 加 B
1010	B	$A\overline{B}$ 加 ($A+B$)	B	$(A+\overline{B})$ 加 AB
1011	$A+B$	$A+B$	AB	AB 减 1
1100	逻辑 0	A 加 A^*	逻辑 1	A 加 A^*
1101	$A\overline{B}$	AB 加 A	$A+\overline{B}$	$(A+B)$ 加 A
1110	AB	$A\overline{B}$ 加 A	$A+B$	$(A+\overline{B})$ 加 A
1111	A	A	A	A 减 1

注意：ALU为组合逻辑电路，因此实际应用ALU时，其输入端口A和B必须与锁存器相连，而且在运算的过程中锁存器的内容是不变的。其输出也必须送至寄存器中保存。

(1) 1=高电平；0=低电平；(2) *表示每一位均移到下一个更高位，即 $A^*=2A$

多功能算术/逻辑运算单元ALU

■ 算术逻辑运算的实现（74181）

- $M=L$ 时，对进位信号没有影响，做算术运算
- $M=H$ 时，进位门被封锁，做逻辑运算

■ 说明：

- 74181执行正逻辑输入/输出方式的一组算术运算和逻辑运算和负逻辑输入/输出方式的一组算术运算和逻辑运算是等效的
- $A=B$ 端可以判断两个数是否相等

多功能算术/逻辑运算单元ALU

- 设计16位ALU



- $C_{n+x} = G_0 + P_0 C_n$ $C_{n+y} = G_1 + P_1 C_{n+x}$
- $C_{n+z} = G_2 + P_2 C_{n+y}$ $C_{n+4} = G_3 + P_3 C_{n+z}$
- 片内先行进位,片间串行进位

多功能算术/逻辑运算单元ALU

- 随着 n 的增大，其优势便很快减弱
 - 例如， $n=64$ ，4位分组，共为16组
 - 组间有16位串行进位，每组延时为 $6T$ ，所以还需经 $16*6T$ 才能产生全部进位，显然进位时间太长
- 如果能使组间进位也同时产生，必然会更大地提高进位速度，这就是组内、组间均为并行进位的方案

先行进位 ALU

■ 两级先行进位的ALU

4片（组）的先行进位逻辑

$$C_{n+x} = G_0 + P_0 C_n$$


$$C_{n+y} = G_1 + P_1 C_{n+x} = G_1 + G_0 P_1 + P_0 P_1 C_n$$

$$\begin{aligned} C_{n+z} &= G_2 + P_2 C_{n+y} \\ &= G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_1 P_2 + P_0 P_1 P_2 C_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{n+4}^* &= G_3 + P_3 C_{n+z} \\ &= G_3 + G_2 P_3 + G_1 P_2 P_3 + G_0 P_1 P_2 P_3 + P_0 P_1 P_2 P_3 C_n \\ &= G^* + P^* C_n \end{aligned}$$

- G^* 为成组先行进位发生输出
- P^* 为成组先行进位传送输出


成组先行进位部件CLA的逻辑图74182

 


先行进位ALU

设计16位先行进位ALU

内先行进位, 片间先行进位.

 

32位ALU逻辑方框图

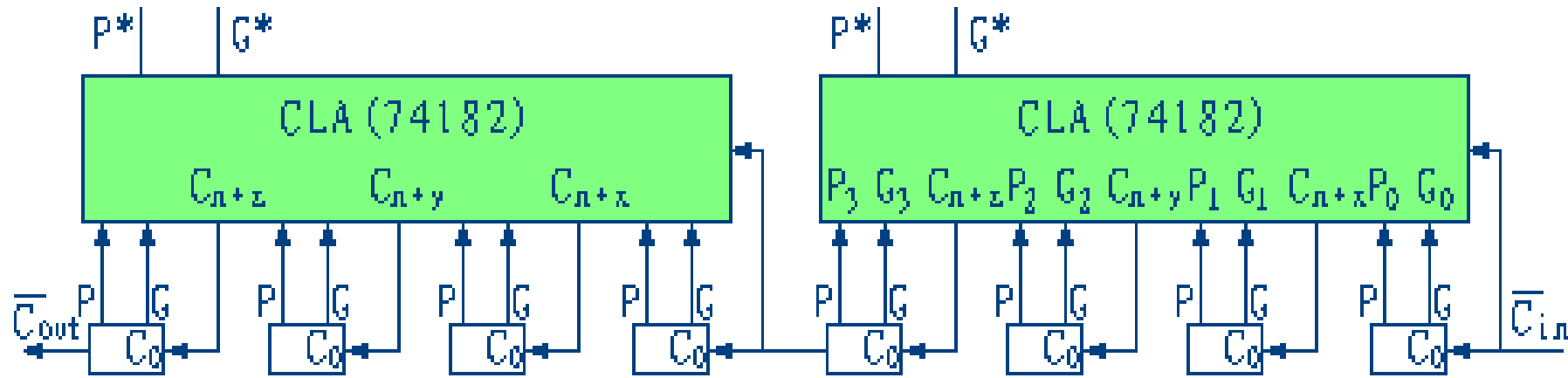


2个74L182

8个4位ALU74L181

组内并行进位，组间串行进位

64位具有全先行进位的ALU

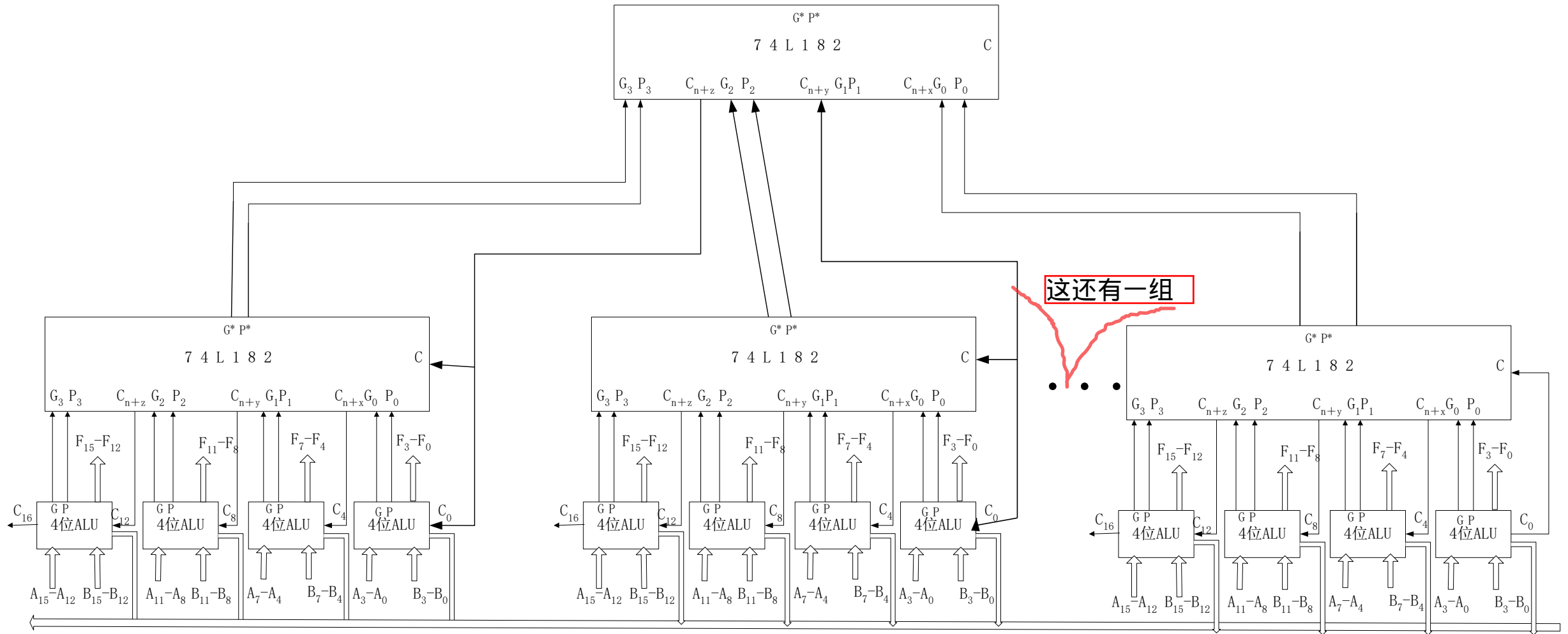

两级CLA (74182) 级联组成

课堂提问

- 构造32位全先行进位的ALU，需要74181ALU和74182CLA各多少片？
- 构造64位全先行进位的ALU，需要74181ALU和74182CLA各多少片？
- 构造64位组内先行进位，组间串行进位的ALU，需要74181ALU和74182CLA各多少片？
- 构造64位片间串行进位的ALU，需要74181ALU和74182CLA各多少片？


内部总线

■ 内部总线

- 机器内部各部份数据传送频繁, 可以把寄存器间的数据传送通路加以归并, 组成总线结构。
- 分类
 - 所处位置
 - 内部总线 (CPU内)
 - 外部总线 (系统总线)
 - 逻辑结构
 - 单向传送总线
 - 双向传送总线

定点运算器的基本结构

单总线结构的运算器

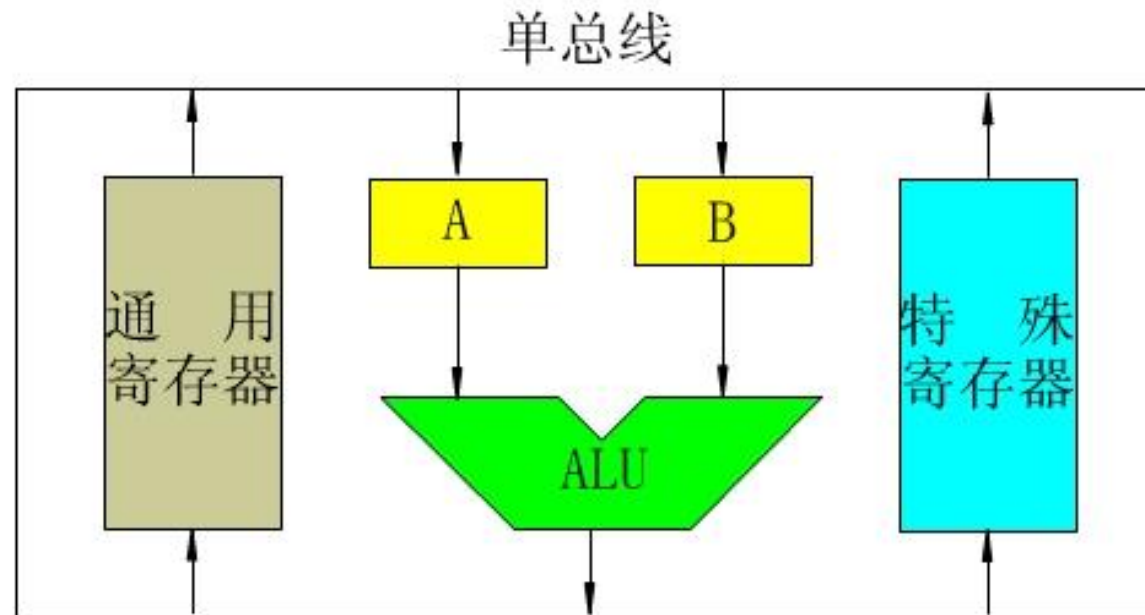

(a) 单总线结构的运算器


定点运算器的基本结构

■ 单总线结构的ALU

- 两个操作数分时经总线进入锁存器A和B，运算结果也通过单总线送回
- 特点：控制电路简单，操作速度比较慢

定点运算器的基本结构

双总线结构的运算器

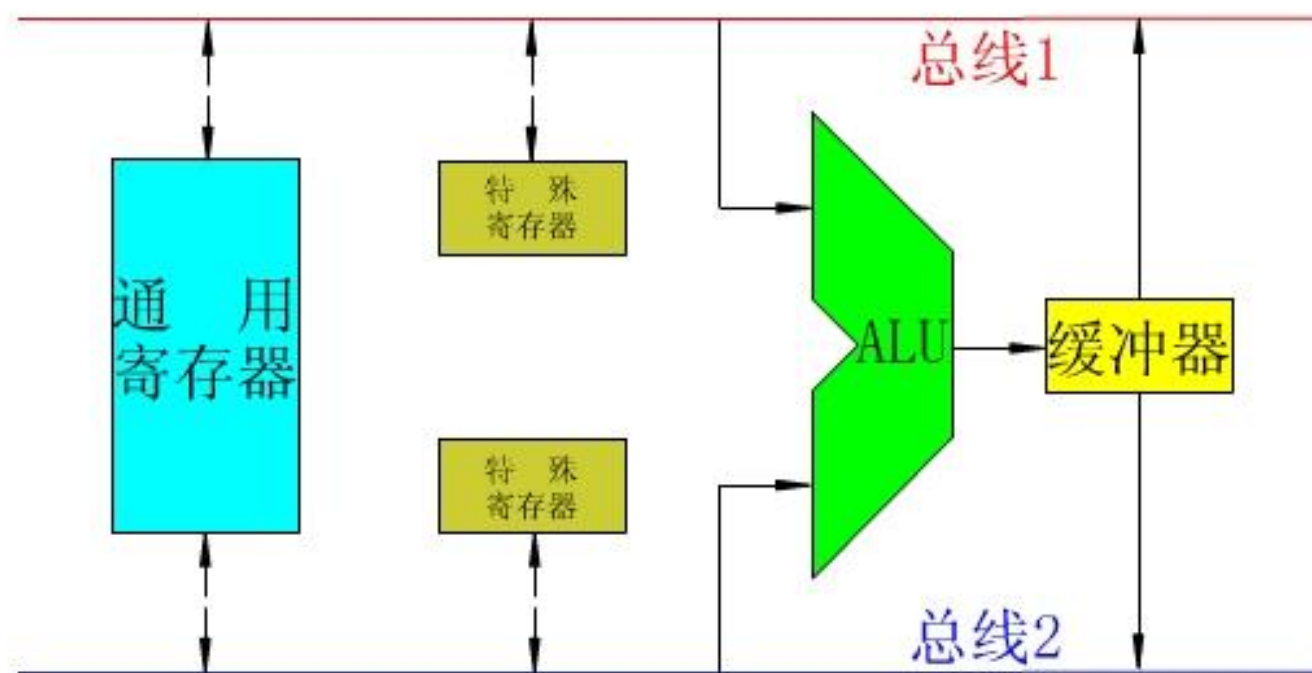

(b) 双总线结构的运算器


定点运算器的基本结构

■ 双总线结构的ALU

- 两个操作数通过各自的总线送加法器运算，运算结果通过其中一总线送回。
- 特点：操作速度较快。
 - 例如：加法操作

定点运算器的基本结构


三总线结构的运算器

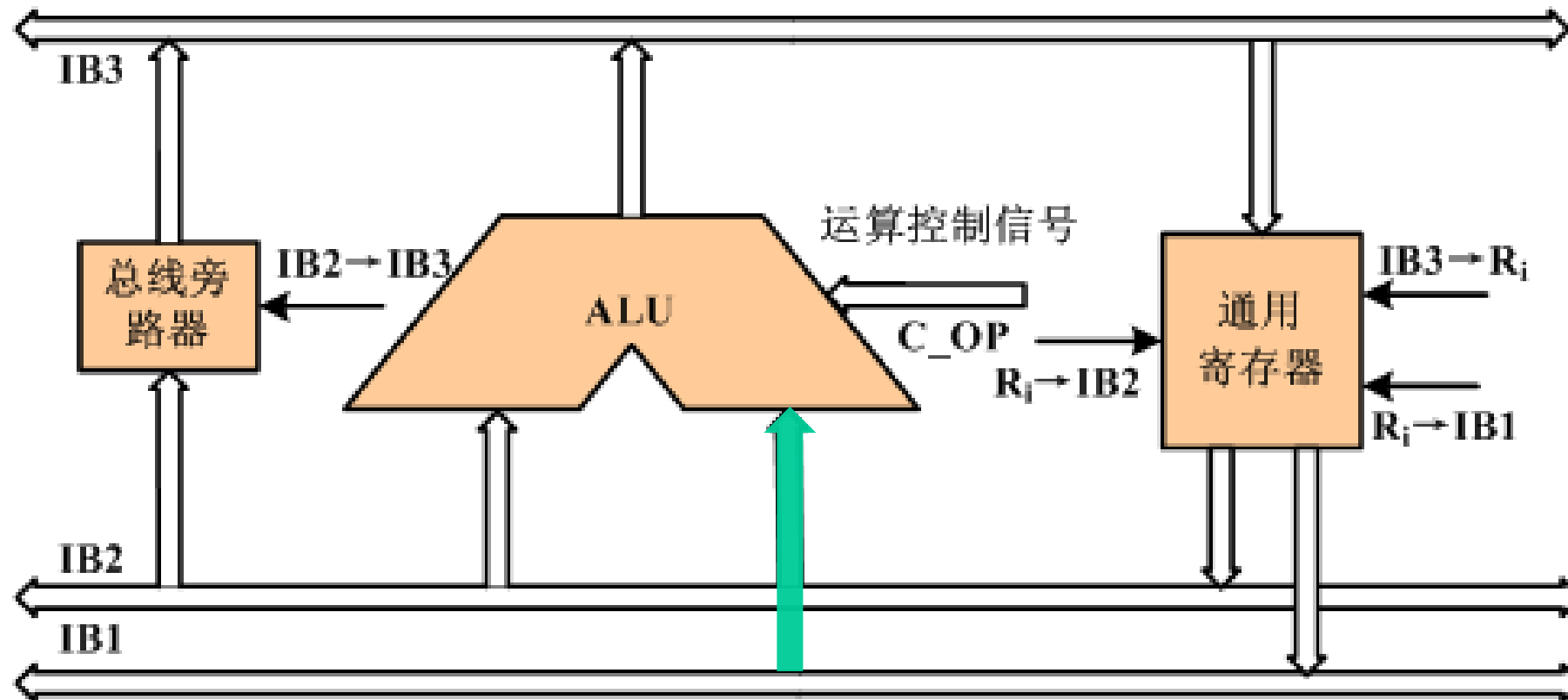

定点运算器的基本结构

■ 三总线结构的运算器

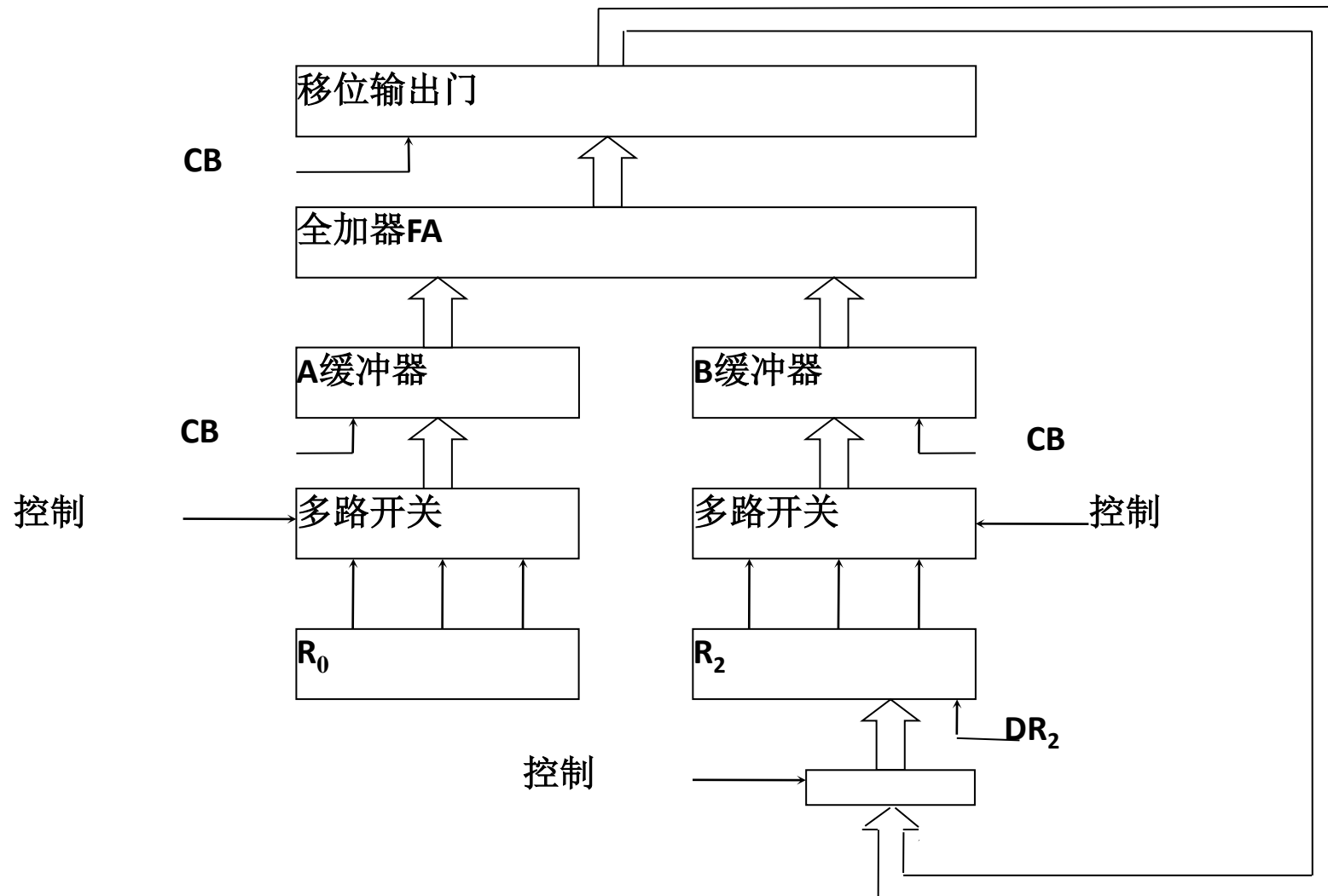- 两个操作数和操作结果通过各自的总线传送
 - 例如：加法操作
- 总线旁路器：使传送操作经它直接输出，速度快
- 特点：操作速度快, 但所需总线多



数据通路示意图